

باسمہ تعالیٰ

جزوه درس کار و فناوری

پایه هشتم

پودمان ۲: برق و الکترونیک



دیپر درس کار و فناوری


شہرستان نہیندان

آشنایی با مصارف الکتریسیته :

بسیاری از وسایلی که ما از آن‌ها استفاده می‌کنیم از انرژی الکتریکی استفاده می‌کنند، وسایلی مانند: لامپ، اتو، پنله، رادیو به ترتیب انرژی الکتریکی را به نور، گرمای، حرکت و صدا تبدیل می‌کنند.

انرژی الکتریکی معمولاً با روش‌های مختلف تولید می‌شود و در بخش‌های صنعتی، شامل کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و در بخش مصرف کننده‌های خانگی، اداری، اماكن عمومی و تباری به معرف می‌رسد.

روش‌های تولید انرژی الکتریکی: از انرژی باد، آب پشت سد، سوخت فسیلی و سوخت هسته‌ای، نور فورشید، امواج و هزار و مد دریا، انرژی زمین گرمایی (ژئوترمال) و ... برای تولید انرژی الکتریکی استفاده می‌شود.

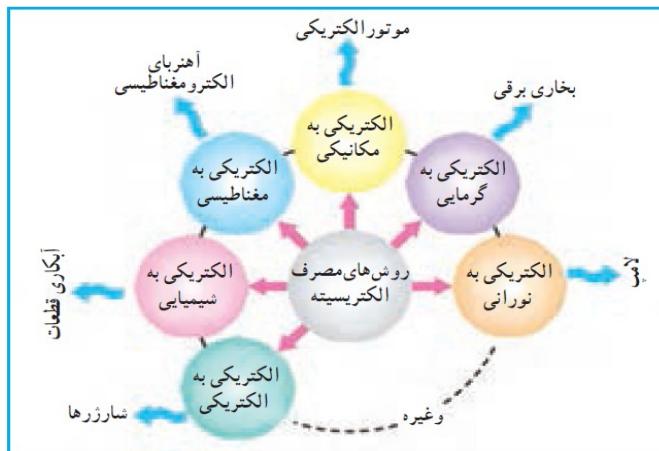

شكل ۲-۱- جند مصرف معمول الکتریسیته

در بسیاری از روش‌های تولید برق مانند تولید برق با آب، باد و سوخت فسیلی توربینی می‌پرند، پروفش توربین باعث پروفش وسیله‌ای به نام ژنراتور شده و پروفش ژنراتور باعث تولید برق می‌شود. ژنراتور مانند دینام (و پره عمل می‌کند و انرژی پروفشی (ملائکی) را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کند. انرژی نور فورشید توسط سلول‌های فورشیدی (سلول‌های فتوالکتریک یا فتو ولتاویک) به انرژی الکتریکی تبدیل می‌شود.

انتقال برق: برای انتقال برق از محل تولید به محل مصرف به وسایلی مانند: کابل‌ها و دکل‌های فشار قوی و انواعی از ترانسفورماتورها نیاز است. ترانسفورماتور افزاینده در محل تولید برق به کار می‌رود و ولتاژ را افزایش می‌دهد تا از افت بیان در محل مصرف جلوگیری گردد زیرا وقتی طول سیم زیاد شود، مقاومت سیم‌ها افزایش یافته و بیان کمتری به محل مصرف می‌رسد و بقیه‌ی بیان توسط سیم مصرف می‌شود.

در محل مصرف ترانسفورماتورهای کاهنده وظیفه دارد تا ولتاژ را به میزانی کاهش دهد که برای مصرف کننده‌ها قابل استفاده گردد. فرق ترانسفورماتور کاهنده و افزاینده در تعداد دور سیم پیچ اولیه و ثانویه آن‌ها می‌باشد.

کمیت‌های جریان الکتریسیته :

تعریف کمیت: هر چیزی که قابل اندازه‌گیری است یک کمیت نامیده می‌شود.

برای اندازه‌گیری هر کمیت یک وسیله‌ی اندازه‌گیری و یک واحد اندازه‌گیری لازم است.

در بحث برق و الکتریسیته نیز ما با سه کمیت مختلف سر و کار داریم؛

این سه کمیت عبارتند از: ۱- بیان الکتریکی ۲- ولتاژ (اختلاف پتانسیل) الکتریکی ۳- مقاومت الکتریکی

۱- جریان الکتریکی:



تعريف الکترون آزاد : خلزات و مواد رسانای دیگر (طبق مدل بور علوم هشتم) در آفرین مدار الکترونی فود یک دو یا سه الکترون دارند - خلزات در مدار آفر فود الکترون هایی را دارند که با یک اندری فیلی کم می توانند از اتم جدا شوند ، به این الکترون ها ، الکترون آزاد می گویند ، الکترون های آزاد می توانند در رسانا هر کت آزادانه داشته باشند.

جريان: با عباراتی مانند بیریان آب و بیریان هوا آشنا هستید ، می دانید که وقتی همه مولکول های آب به یک سمت حرکت کنند بیریان آب و وقتی مولکول های هوا همگی به یک سمت حرکت کنند بیریان هوا ایجاد می شود . در یک رسانا هم اگر کاری کنیم که همه ای الکترون های آزاد به یک سمت حرکت کنند ، بیریان الکتریکی فواهیم داشت ، برای این کار باید به الکترون های آزاد دافع رسانا نیرو وارد کرد ؛ وسیله ای مانند باتری می تواند این نیرو را برای حرکت الکترون ها تأمین کند.

تعريف جریان الکتریکی : به مقدار بار (الکترون) عبوری از یک مقطع سیم در واحد زمان (یک ثانیه) بیریان الکتریکی می گویند.

$$I = \frac{q}{t}$$

و هر په مقدار بار عبوری در واحد زمان بیشتر باشد بیریان الکتریکی بیشتر فواهد بود.

نکته : بجهت حرکت الکترون ها از قطب منفی به قطب مثبت است ولی بجهت بیریان را به صورت قراردادی از قطب مثبت به قطب منفی اختیار می کنیم.

- بیریان الکتریکی را با **A** نمایش می دهند و واحد آن آمپر (A) می باشد و به کمک وسیله ای به نام آمپرسنج اندازه گیری می شود .
- از آنهای که آمپرسنج مقاومت اهمی کمی دارد و برای اندازه گیری بیریان به کار می رود باید به صورت سری در مدار قرار گیرد .


نکته : اگر آمپرسنج را موازی در مدار قرار دهیم می سوزد .

۲ - ولتاژ یا اختلاف پتانسیل الکتریکی :

پتانسیل یعنی اندری ذمیره شده و همیشه اختلاف پتانسیل عامل حرکت است . برای فهم پتانسیل به چند مثال توجه کنید.

گرما از جسمی که دمای بیشتری دارد به جسمی که دمای کمتری دارد منتقل می شود چون پتانسیل جسم گرم بیشتر است . آب از مفنن پر آب وارد مفنن بدون آب می شود و هوا از بادکنک بزرگتر وارد بادکنک کوچکتر می شود چون پتانسیل بادکنک بزرگتر ، بیشتر است ، جسم از ارتفاع بالا به سمت ارتفاع های پایین تر حرکت می کند . چون جسم در ارتفاع بالاتر پتانسیل کرانشی بیشتری دارد . این حرکت تا وقتی ادامه می یابد که پتانسیل در دو طرف برابر گردد . حال در یک باتری وقتی سیمی را از قطب منفی به قطب مثبت وصل می کنیم (طبق مطلب علوم هشتم) در الکتروولیت باتری، یک واکنش شیمیایی اتفاق می افتد و و مقدار زیادی الکترون تولید می شود الکترون ها همگی در قطب منفی باتری تجمع می کنند و به یکدیگر فشار می آورند ولی قطب مثبت ، الکترون کمتری دارد این عامل باعث می شود تا الکترون ها به یکدیگر فشار آورده و از قطب منفی به سمت قطب مثبت حرکت کنند زیرا پتانسیل الکتریکی قطب منفی بیشتر از قطب مثبت است .

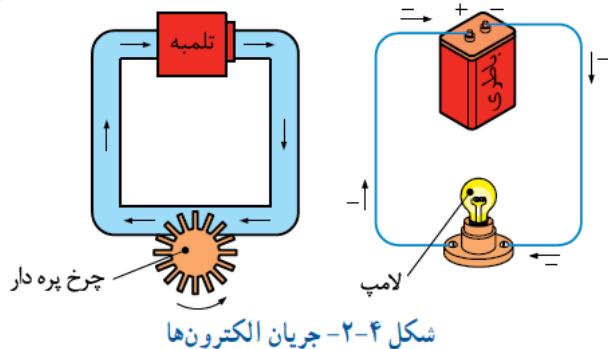اختلاف پتانسیل الکتریکی عامل حرکت بارهای الکتریکی (الکترون ها) و ایجاد بیریان الکتریکی است .



در داخل باتری انرژی شیمیایی باتری صرف حرکت الکترون‌ها از قطب مثبت به قطب منفی می‌شود پس بثیران الکترون در داخل باتری از قطب مثبت به منفی است. در فارج از باتری الکترون‌ها از قطب منفی خود را به قطب مثبت می‌رسانند.

اختلاف پتانسیل الکتریکی را با هروف **V**, **U**, **E** نمایش می‌دهند و واحد آن ولت (**V**) می‌باشد و آن را با ولت سنج اندازه می‌گیرند.

ولت سنج دارای مقاومت اهمی زیادی است پس آن را به صورت موازی در مدار قرار می‌دهند.

۳- مقاومت الکتریکی :

اگر در مسیر بثیران جسمی مانند لامپ، اتوی برقی، پلوپنر، کتری برقی و ... و چهور داشته باشد الکترون‌های دارای انرژی هنگام‌گذر، از رسانای این وسائل به اتم‌های رسانا که در حال نوسازاند، بثیران دمی کنند و انرژی الکترون‌ها را می‌گیرند. این موضوع سبب گردش رسانا (رشته درون لامپ، رشته درون اتو و ...) می‌شود.

حرکت بارهای الکتریکی به نوعی مشابه حرکت شما در یک خیابان یا بازار شلوغ است.

هر رسانایی در برابر عبور بثیران الکتریکی از خود مقاومت نشان می‌دهد. برای مقاومت زیاد و برقی دیگر مقاومت کمی دارند.

مقاومت الکتریکی را با **R** نشان می‌دهیم و یکی از مقاومت الکتریکی اهم (**Ω**) می‌باشد. مقاومت الکتریکی یک رسانا را با دستگاهی به نام اهم متر اندازه می‌گیرند. برای اندازه گیری مقاومت دو سر جسم را فارج از مدار به دو سر اهم سنج وصل می‌کنیم.



مقاومت را در مدار به صورت رو به رو نمایش می‌دهند.

نکته: هر جسمی بسته به ظرفیت خود در برابر عبور بثیران مقاومت می‌کند.

مقدار مقاومت جسم به ویژگی‌های جسم مانند: جنس جسم، طول جسم، ضخامت جسم، دمای جسم و ... بستگی دارد.

مقاومت هر جسم مقداری ثابت است مگر اینکه یکی از ویژگی‌های بالا در جسم تغییر کند.

رابطه مقدار مقاومت با مقدار جریان: آزمایش نشان می‌دهد در یک مدار مشففن، هر چه مقاومت الکتریکی را بیشتر کنیم، بثیران الکتریکی در مدار کمتر می‌شود و هر چه ولتاژ دو سر مدار را زیادتر کنیم، بثیران زیادتری از مقاومت الکتریکی می‌گذرد.

رابطه ساده زیر توسط اهم کشف شد و ارتباط بین ولتاژ، شدت بثیران و مقاومت را نشان می‌دهد:

$$I = \frac{V}{R} \quad \text{یعنی} \quad R = \frac{V}{I} \quad V = RI$$

سایر روابط قانون اهم عبارتند از:

قانون اهم: پس می توان گفت برای هر جسم نسبت ولتاژ اعمال شده به همیان ایجاد شده همواره ثابت است یعنی اگر به یک جسم ولتاژ های متفاوتی وصل کنیم همیان طوری تغییر می یابد که نسبت ولتاژ به همیان ایجاد شده برای آن جسم یک عدد ثابت را بدهد مانند بدول زیر:

| ولتاژ اعمال شده | ۴ | ۶ | ۸ | ۱۰ |
|----------------------|---|---|---|------|
| همیان ایجاد شده | ۲ | ۳ | ۴ | |
| ولتاژ تقسیم بر همیان | ۲ | ۲ | ۲ | |

جاهاي قالی په اعدادی می تواند باشد؟

وسیله ای به نام مالتی متر یا آوومتر می تواند هر سه کمیت همیان، ولتاژ و مقاومت را اندازه بگیرد.

نکته: اتمال مولتی متر هنگام اندازه گیری ولتاژ و مقاومت به صورت موازی است و برای اندازه گیری همیان باید مولتی متر را متوالی در مسیر همیان قرار داد. برای اندازه گیری مقاومت یک وسیله باید وسیله خارج از مدار بوده و به آن ولتاژی وصل نباشد. مولتی متر در دونوع دیجیتالی (عددی) و آنالوگ (عقربه ای) موجود است

انواع مقاومت:

می توان گفت ما با دو نوع مقاومت بیشتر کار می کنیم.

۱- مقاومت ثابت ۲- مقاومت متغیر (ولومی مانند کلید پنهان سقفی یا پیچ صدای ضبط)

درین مقاومت های ثابت، مقاومت کربنی فیلی کاربرد دارد. این مقاومت دارای ۴ نوار رنگی است، که برای مشخص شدن ظرفیت مقاومت به کار می رود.

مدارهای الکتریکی و اجزای آن:

هر مدار الکتریکی برای برقراری همیان الکتریکی دارای چهار بزء اصلی است:


۱- منبع ولتاژ؛ ۲- مسیر عبور همیان (رسانای مناسب)، مثل سیم؛ ۳- همراه کننده (بار)، مثل لامپ؛

۴- کلید برای قطع و وصل همیان.

محاسبه می مقاومت کربنی (برای مطالعه آزاد): اگر مقاومت کربنی را طوری در دست بگیریم که سه خط رنگی نزدیک به هم، در سمت چپ قرار گیرند در این صورت رنگ اول معرف عدد اول و رنگ دوم معرف عدد دوم و رنگ سوم معرف تعداد صفر هایی است که باید گذاشت و رنگ چهارم (معمولآ طایی) در صد خطای مقاومت را بیان می کند که ما به آن کاری نداریم. برای به ظاهر سپاری رنگ ها می توان از بیت زیر استفاده کرد:

ساقی قدیمی قرار نه زیر سبو آبی بنشان فانه ی سنبه به تکو؛ به ترتیب هروفی که زیر آن ها خط کشیده شده است فلاصه های رنگ های سیاه، قهوه ای، قرمز، نارنجی، سبز، آبی، بنفش، فاکستری و سفید می باشد.

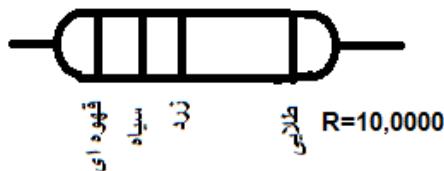پس سیاه = ۰ و قهوه ای = ۱ و قرمز = ۲، نارنجی = ۳، زرد = ۴، سبز = ۵، آبی = ۶، بنفش = ۷، فاکستری = ۸ و سفید = ۹ می باشد . مثلاً مقدار مقاومت شکل زیر برابر است با :




تا اینجا مطالعه آزاد

انواع جریان : ۱- چریان مستقیم یا **DC** و ۲- چریان متناوب یا **AC**

جریان مستقیم : در این نوع چریان ، مقدار چریان و جهت چریان با گذشت زمان همواره ثابت است و تغییر نمی کند . مانند برق باتری و شارژر

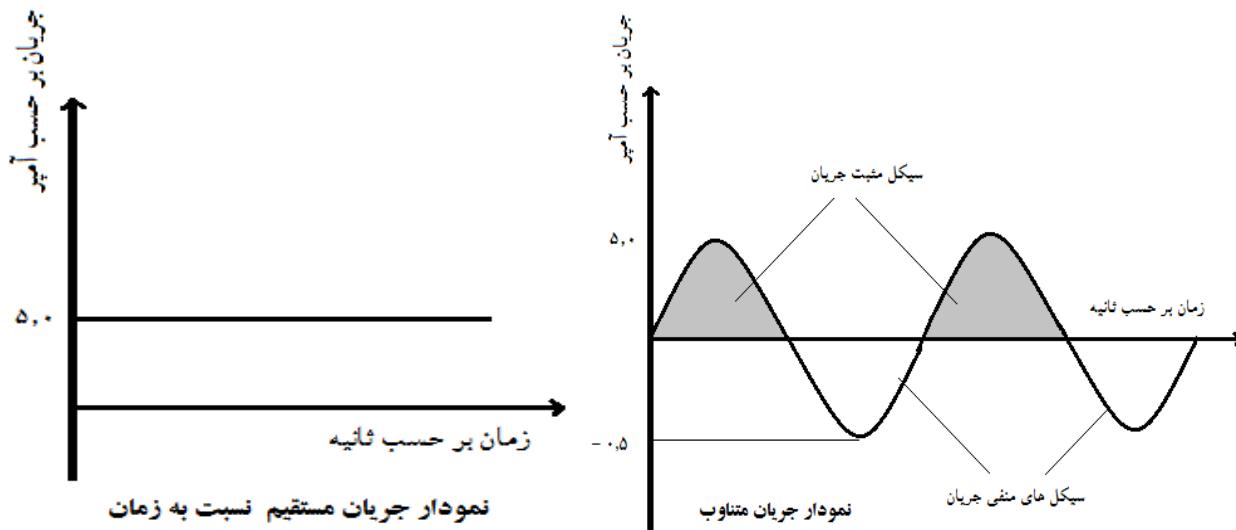جریان متناوب : در این نوع چریان ، مقدار چریان و جهت چریان با گذشت زمان مدام در حال تغییر است مانند برق شهر



(در برق شهر در هر ثانیه ۵۰ بار بجهت چریان عوض می شود به همین فاطر می گوییم فرکانس برق شهر ۵۰ هرتز است).

وسایل الکترونیکی : وسایلی اند که در ساختهای آن ها قطعات کوپک الکترونیکی مانند : مقاومت ، فازن ، دیود و ... به کار رفته و با ولتاژ های کمتر از ۱۲ ولت و با چریان مستقیم کار می کنند : تلویزیون، گوشی همراه ، رایانه ، فضیلت صوت

وسایل الکتریکی : وسایلی هستند که با برق متناوب و ولتاژ های بالا (مانند ولتاژ ۱۱۰ و ۲۲۰ کار می کنند و در ساختهای آن ها موتورهای چریان متناوب و مقاومت سیمی و تسمه و پرخ دنده به کار رفته است - مانند بخاری ، سشوار، لامپ رشته ای ، اتو و ...

تعریف سیم فاز یا مثبت :

این سیم دارای الکترون های پر انرژی بوده و دارای فشار الکتریکی است - و آن را با **L** یا **P** نشان می دهند .

سیم نول یا منفی :


سیمی است که فشار الکتریکی ندارد از این سیم الکترون های کم انرژی به منبع برمی گردند . و با **N** نمایش می دهند .

تعريف مدار سری: در این مدار مصرف کننده‌ها پشت سرهم قرار گرفته و از طریق یک سیم به هم وصل می‌شوند. مصرف کننده‌ای اول و آفر نیز به باتری متصل می‌شوند. مانند شکل در مدار سری ولتاژ بین مصرف کننده‌ها (مقاومت‌ها) تقسیم می‌شود و مقاومت مجموعه برابر با جمع تک تک مقاومت‌ها است و هریان یکسانی نیز از مقاومت‌ها می‌گذرد.

از آنجایی که در مدار سری ولتاژ منبع بین مصرف کننده‌ها تقسیم می‌شود نور لامپ‌ها نیز کم است و اگر یک لامپ بسوزد یا باز شود سایر لامپ‌ها نیز فاموش می‌شوند.

مدار موازی: در این نوع مدار، هر مصرف کننده به طور مستقل به منبع تغذیه وصل شده و می‌تواند از همه‌ی ولتاژ منبع بجهه‌مند شود و منبع متناسب با مقاومت مصرف کننده، هریان خود را تقسیم می‌کند. پس مقاومت مجموعه از تک تک مقاومت‌ها کمتر فواهد شد.

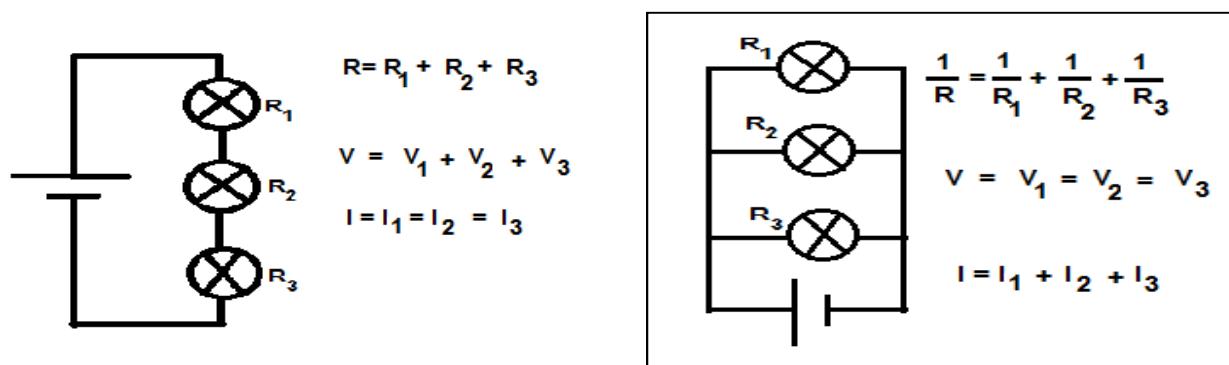در این مدار اگر یک لامپ بسوزد یا باز شود بقیه‌ی لامپ‌ها روشن فواهد ماند و نور لامپ‌ها نیز زیاد است.



دیود: وسیله‌ای است از جنس نیم رسانا (سیلیسیم و یا ژرمانیم) که مانند قیفی فقط از یک طرف هریان مستقیم را عبور می‌دهد. در واقع این وسیله از یک طرف دارای مقاومت کم بوده و هریان را عبور می‌دهد و از طرف دیگر دارای مقاومت زیادی بوده و بلوی عبور هریان را می‌گیرد.


این قطعه الکترونیکی دارای دو پایه، یکی مثبت (آند) و دیگری منفی (کاتد) است که همواره هریان را از قطب مثبت به قطب منفی هدایت می‌کند. معمولاً پایه مثبت لصق به قطب مثبت (آند) بلندتر است.

دیود‌ها در مسیر هریان مستقیم مانند یک شیر آب یکطرفه عمل می‌کنند و فقط از یک طرف هریان را از خود عبور می‌دهند. دیود در هریان متناسب باعث تبدیل هریان متناسب به مستقیم شده و اصطلاحاً عمل یکسوسازی هریان را انجام می‌دهد. در هریان متناسب دیود هر طور در مسیر هریان قرار گیرد اشکالی ندارد فقط در هر صورت می‌تواند یکی از سیکل‌های مثبت یا منفی هریان را عبور دهد.

دیود‌ها انواع مختلفی دارند مانند دیود نوری، دیود معمولی و دیود قدرت.

دیود نوری دارای دو پایه‌ی مثبت و منفی می‌باشد.

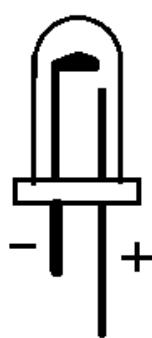
دیودهای نوری را نمی‌توان به باتری کتابی ۹ ولت وصل کرد پون این باتری باعث ایجاد هریان



نحوه‌ی تشخیص پایه‌های دیود:

- ۱- پایه‌ای که بزرگتر است پایه‌ی مثبت و پایه‌ی کوچکتر منفی است.
- ۲- اگر دیود نوری را به باتری وصل کنیم و روشن شد پایه‌ای که به مثبت باتری وصل بوده مثبت و پایه‌ی دیگر منفی است ۳- دافلن هباب دیود پایه‌ی عصبایی منفی و پایه‌ی راست مثبت است.

در مدار الکتریکی مقاومت را با 

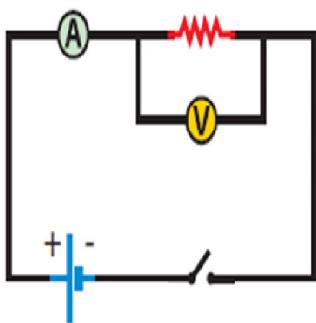

کلید را با  سیم‌های رابط را بخط راست، امپرسنج را با ، ولتسنج را با  و لامپ را با  نشان می‌دهند. بنابراین طرحواره یک مدار ساده که آمپرسنج و ولتسنج برای اندازه‌گیری در آن نصب شده است، مطابق شکل ۱۰ است. اگر کلید بسته شود، جریان در مدار برقرار می‌شود و آمپرسنج شدت جریان در مدار و ولتسنج اختلاف پتانسیل دوسر مقاومت الکتریکی را اندازه‌گیری می‌کند.

ترانزیستور

قطعه‌ای الکترونیکی است که دارای سه پایه به نام‌های امیتر، بیس و کلکتور می‌باشد این قطعه وظیفه قطع و وصل بحریان و همچنین تقویت ولتاژ یا بحریان را بر عهده دارد.

مدار مجتمع (آی‌سی):

مدارهایی شامل مجموعه‌ای از ترانزیستور، مقاومت و فازن است که مستقلابرای کاری خاص در یک بسته بندی کوچک ساخته می‌شوند آی‌سی‌ها می‌توانند پایه‌های متعددی از ۳ تا ۱۰۰ عدد پایه داشته باشند.

لحیم کاری

برای انواع اتصالات در مدارهای الکترونیکی از وسیله‌ای به نام هویه استفاده می‌شود نوک داغ هویه ۳ می‌تواند سیم مخصوص لحیم را، که ترکیبی از قلع و سرب است، در دمای بالا ذوب کند با سرد شدن لحیم مذاب، اتصال مکمی به وجود می‌آید.

هویه‌ها هرچه دارای توان بالاتری باشند گرمای بیشتری تولید می‌کنند برای لحیم کاری قطعات الکترونیکی مناسب ترین توان بین ۲۰ تا ۴۰ وات است.

شماهای اجزای یک مدار الکترونیکی

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <p>شمای دیود</p> | <p>شمای مقاومت</p> | <p>شمای لامپ</p> |
| <p>شمای منبع تغذیه مستقیم</p> | <p>شمای منبع تغذیه متناوب</p> | <p>شمای باتری</p> |
| <p>شمای ترانزیستور</p> | <p>شمای آمپرسنچ</p> | <p>شمای ولت سنج</p> |

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.