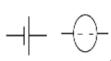


پومن دوم: الکترونیک

- 1- روش های مصرف الکتریسیته رانم برده مثل بزنید؟ شکل 2-1
 - 2- انرژی الکتریکی چگونه تولید می شود چه کاربردی دارد؟ ص 23
 - 3- مفاهیم اساسی در الکتریسیته رانم ببرید؟ ص 23
 - 4- مفاهیم ولتاژ، جریان و مقاومت در الکتریسیته را تعریف کنید؟ واحد اندازه گیری هر یک را بنویسید؟ ولتاژ، اختلاف پتانسیل عاملی برای حرکت الکترون ها در بین دو نقطه از یک مدار الکتریکی است و واحد (V) آن بر حسب ولت (V) بیان می شود. پتانسیل را با حروف E، V نشاند اده می شود
- جریان} عور جهت دار الکترون ها از یک رسانا با هادی الکتریسیته «شدت جریان الکتریکی دارد» که با حرف I نشان داده می شود و واحد آن آمپر (A)

2

مقاومت Ω به هر ماده ای که در برای عبور جریان الکتریکی (حرکت الکترون ها) مقاومت کند «مقاومت الکتریکی» گفته می شود. واحد مقاومت الکتریکی را با حرف F نشان داده می شود Resistor



1

1

5- منابع ولتاژ الکتریکی را به دو دسته کلی، منابع مستقیم و منابع غیرمستقیم تقسیم می‌نمایند.
 6- در منبع ولتاژ مستقیم (DC) انرژی الکتریکی راچگونه تولید می‌کنند؛ منابعی را که قطب ثابت + و قطب منفی - ثابت دارند و حرکت الکترون هادر مدار آن‌ها در یک جهت ثابت است. «منبع ولتاژ مستقیم» یا منبع حریان مستقیم می‌نامند. باتری، قابل شارژ اسیاب بازی، باتری قلمی، باتری شارژ، هانومونه هایی از این منابع هستند.

7- مواد سمی (پیل ها و باتری های الکتریکی فرسوده)؛ پیل و سایل الکترونیکی دارای مواد سمی مانند کادمیوم، سرب، نیکل و جیوه استدر کثور ما ایران، بیشترین پیل مصرف شده از نوع «نیکل و کادمیوم» است

8- چون پتاسیل مثبت، بیشتر و قوی تراز پتاسیل منفی تعریف می شود، در مدارهای الکتریکی طبق قرارداد، جهت جریان الکتریکی از قطب مثبت به قطب منفی در نظر گرفته می شود.

۹- انواع دیود؟ ۱- دیوید معمولی ۲- دیوید نور دهنده

10- انواع مقاومت الکتریکی؟ مقاومت کربنی مقاومت سیمی (آجری)

11- دیود نوردهنده LED (Light Emitting Diode) چه کاربردی دارد؟ در حقیقت یک لامپ کوچک با ولتاژ کم تا 3 ولت و جریان 10 تا 30 میلی آمپر است. این قطعه الکترونیکی دارای دو پایه، یکی مثبت (اند) و دیگری منفی (کاتد) است.



12- هر مدار الکتریکی برای برقراری جریان الکتریکی دارای چهار جزء اصلی است:

1-منبع ولتاژ؛ 2-مسیر عبور جریان (رسانای مناسب)، مثل سیم؛ 3-صرف کننده (بار)، مثل لامپ؛ 4-کلید برای قطع و وصل جریان

$$V = R^* I \quad R = \frac{U}{I}, \quad I = \frac{U}{R} \quad (R) \text{ مقاومت (V) ولتاژ (I)} \text{ جریان الکتریکی}$$

14- در الکترونیک معمولاً جریان را بر حسب امیر، مقاومت را بر حسب اهم و کللو اهم و پتانسیل الکتریکی را بر حسب ولت و میلی ولت بیان می کنند.

15- اگر یک مصرف کننده که با ولتاژ 3 ولت کار می کند، مقاومت 100 اهم داشته باشد مقدار جریان عبوری از آن چقدر است؟

16- برای اندازه گیری کمیت های الکتریکی و لذت، جریان و مقاومت الکتریکی از وسیله ای به نام مولتی متر استفاده می شود. این دستگاه ها در دونوع دیجیتالی (عددی) و آنalog (عقربه ای) موجود است

۱۷- اتصال مولتی متر هنگام اندازه گیری ولتاژ و مقاومت به صورت موازی است.

۱۸- یک قطعه‌ی الکترونیکی سه پایه است) (C گلکتور (B بیس) این قطعه را که معمولاً برای قطع و وصل جریان و همچنین تقویت ولتاژ یا جریان استفاده می‌شود.

19- مجموعه ای از ترانزیستور، مقاومت و خازن است که مستقلابرای کاری خاص در یک بسته بندی کوچک ساخته می شوند. آی سی ها می توانند پایه های متعدد داشته باشند

20- وسائل لحیم کاربران بپرید^{۱-۲}-های وسیله ای برای ذوب کردن سیم لحیم -2- سیم لحیم (که ترکیبی از قلم و سرب) برای اتصال دو قطعه

21- برای لحیم کاری قطعات الکترونیکی مناسب ترین توان بین 20 تا 40 وات است.

3- مرا حل لحیم کاری را بنویسید؟ ص 31

23- منظور از قلم اندواد کردن چیست؟ هنگامی که سیم لحیم مذاب است باید یک لایه نازک بر روی یا به مورد نظر قرار گیرد.

24- مراحل ساخت جعبه آهنگین؟ مرحله اول: مدار الکترونیکی اولیه مرحله دوم: اتصال بلندگو مرحله سوم: اتصال کلید و باتری به مدار الکترونیکی مرحله چهارم: جانمایی مناسب مدار الکترونیکی در جعبه

25- نکات ایمنی هنگام لحیم کاری را بنویسید؟ ص 31 هفت مورد؟

32- برای اتصال قطعات به یکدیگر راه های مختلفی وجود دارد؟ سه روش با توجه به شکل ص