

# علوم تجربی چهارم

شیوه پژوهش  
انجزی الکترونیکی

تدریس مجازی

نام آموزگار: فرید گریمی

کلاس ۴۰۲

## انرژی الکتریکی

- حرکتی
- نورانی
- گرمایی
- صوتی


مانند:

به انرژیهای دیگر  
تبدیل می شود

انرژی  
الکتریکی

انرژی الکتریکی در نیروگاه های برق، تولید می شود.

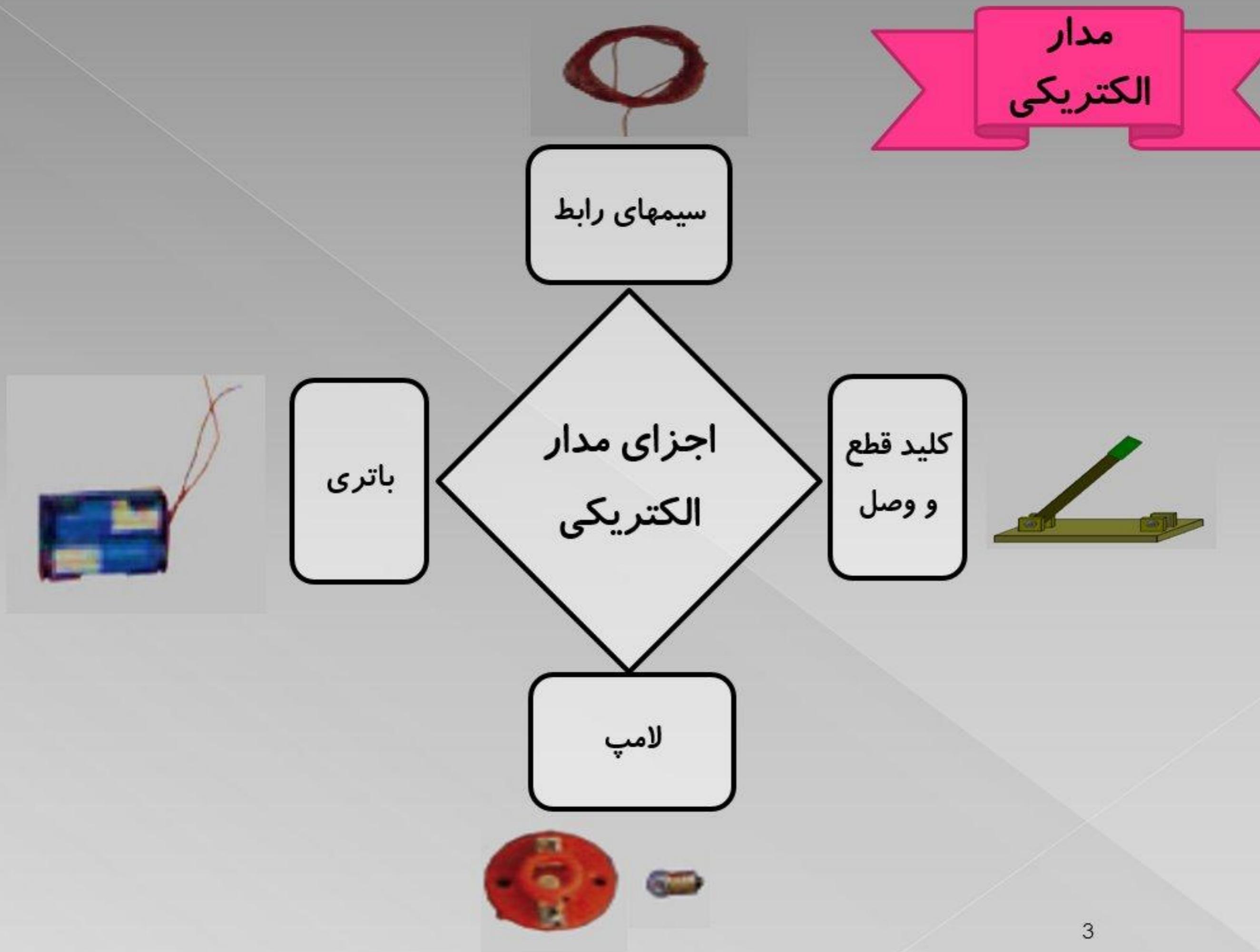انرژی تولید شده، از راه کابل ها و سیم های برق، به خانه ها، مدرسه ها، بیمارستان ها  
و کارخانه ها منتقل می شود.



مدار الکتریکی چگونه کار می کند؟



۱

الکتریسیته به وسیله‌ی سیم، از باتری جاری می شود.

۲

لامپ را روشن می کند.


۳

پس از روشن کردن لامپ، الکتریسیته از سیم دیگر به باتری بر می گردد.


## انواع مدار

می توانیم با استفاده از باتری، دو لامپ را روشن کنیم.  
در این صورت باید یکی از دو مدار زیر را بسازیم.

مدار موازی

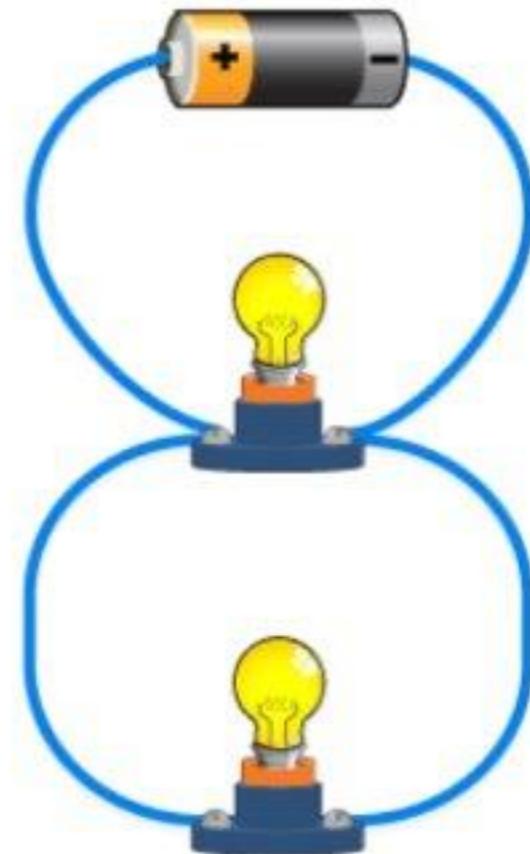


مدار متوالی

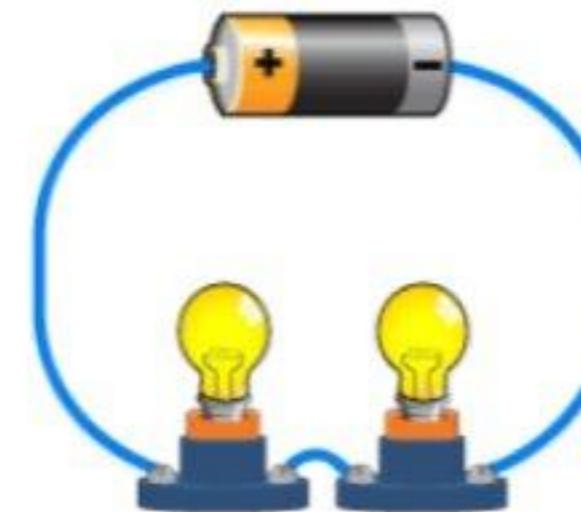

هر کدام از  
این مدارها،  
ویژگی هایی  
دارند

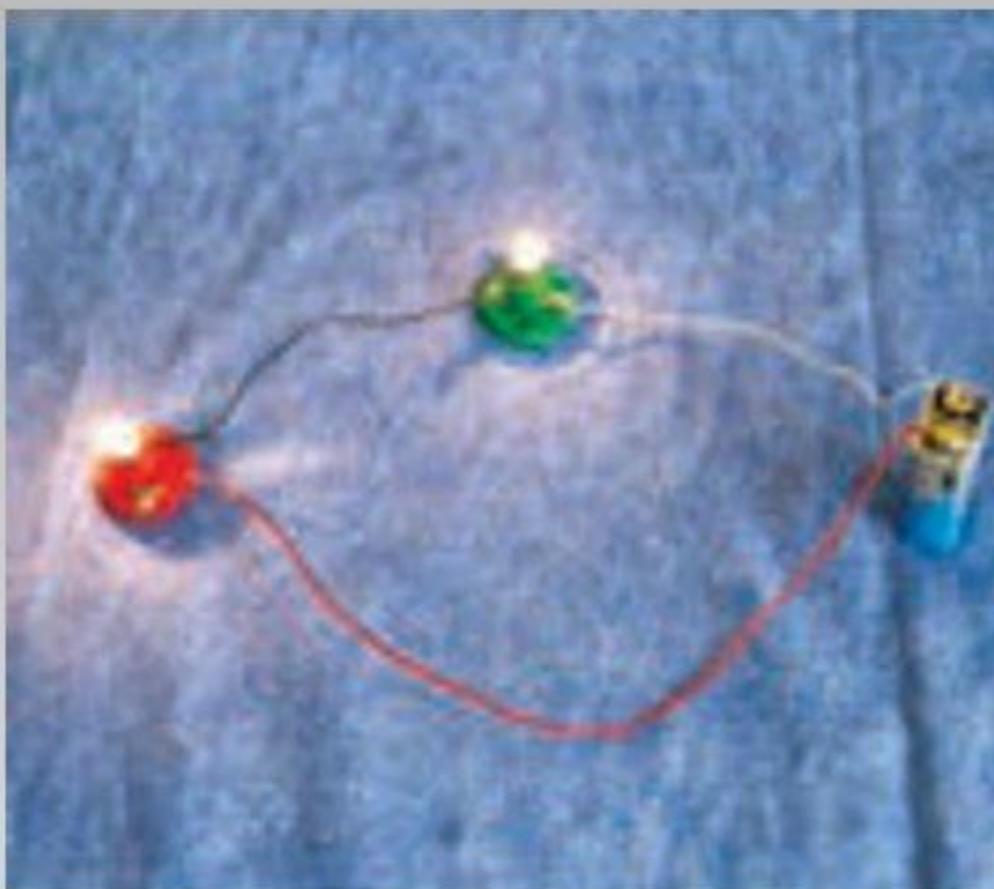
## مدار متواالی

- اگر یک لامپ برداشته شود، لامپ دیگر خاموش می شود.
- لامپ های دور از باتری، نور کمتری دارند.
- مثل ریسه ها و چراغ های خیابان


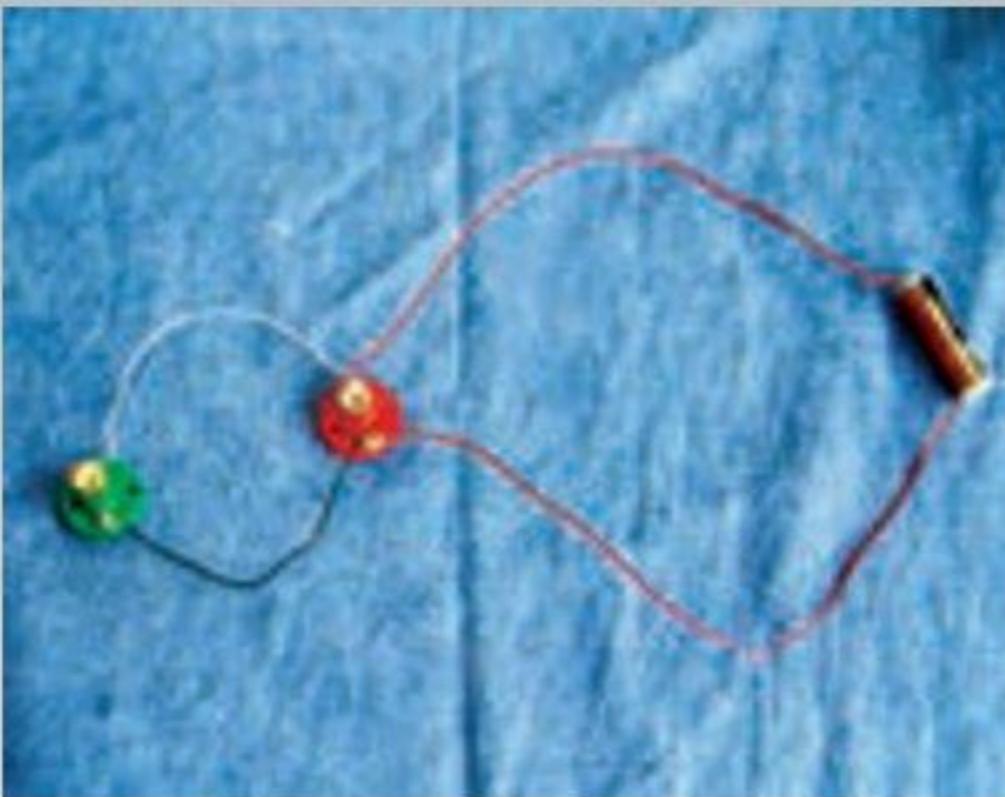
## مدار موازی

- ۱۰ اگر یک لامپ را برداریم، لامپ دیگر روشن می‌ماند.
- نور همه‌ی لامپها یکسان است.
- مثل سیم کشی لامپ‌های خانه



به اجسامی که الکتریسیته را از خود عبور می دهند،  
**رسانای الکتریکی** می گویند.

مانند: میخ آهنی ، گیره کاغذ فلزی ، سکه ، سیم مسی

به اجسامی که الکتریسیته را از خود عبور نمی دهند،  
**نارسانای الکتریکی** می گویند.

مانند: چوب ، پلاستیک ، شیشه

از انرژی الکتریکی چه استفاده هایی می شود؟



• روشن کردن خانه

• برقراری تماس تلفنی

• فرستادن پیامک

• شارژ کردن تلفن همراه

• تماشای تلویزیون

• شستن لباسها